

รายงานผลการทดลอง 13
กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟ

ชื่อผู้ทำการทดลอง..... รหัส.....
 ชื่อผู้ร่วมทำการทดลอง 1. รหัส.....
 2. รหัส.....
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ. กลุ่มย่อยที่.....

ที่กรอกคะแนน
(คะแนนเต็ม 10)

ตอนที่ 1 กฎของโอห์ม

ค่า R ที่ได้ = Ω

บันทึกค่า I เมื่อแบตเตอรี่ V ทีละ 1V จาก 1V - 10V

V(Volt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I(mA)										

ค่า R ที่ได้จากการ์ฟ = Ω

% ความแตกต่างของค่าความต้านทานที่ได้จากการ์ฟกับค่าที่วัดด้วย VOM

$$= \dots$$

$$= \dots \% \quad$$

ตอนที่ 2 กฎข้อที่ 1 ของเคอร์ชอฟ

ค่าความต้านทานที่ใช้ในวงจร ($R_1 - R_5$ อยู่ในช่วง 200 – 5000 Ω)

ตัวต้านทาน	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
ค่าความต้านทาน (Ω)					

ค่ากระแสที่วัดได้จากวงจร

ค่ากระแส	I_{A1}	I_{A2}	I_1	I_2	I_3	I_{B1}	I_{B2}
ค่ากระแส							

$$I_{1-3} = I_1 + I_2 + I_3 = \dots \text{ mA}$$

$$I_A = I_{A1} + I_{A2} = \dots \text{ mA}$$

$$I_B = I_{B1} + I_{B2} = \dots \text{ mA}$$

$$\% \Delta I = \left[\frac{I_A - I_{1-3}}{I_A} \right] \times 100 = \dots \%$$

ตอนที่ 3 กฎข้อที่ 2 ของเคลอร์ชอฟ

ค่าความต้านทานที่ใช้ในวงจร (R อุปในช่วง 200 – 300 Ω)

ตัวต้านทาน	R_1	R_2	R_3
ค่าความต้านทาน (Ω)			

ค่าความต่างศักย์ที่วัดได้จากการ

ความต่างศักย์	V_1	V_2	V_3	E_1	E_2
ค่าความต่างศักย์ (V)					

$$\sum V = V_1 + V_2 + V_3 = \dots \text{ V}$$

$$\sum E = E_1 + E_2 = \dots \text{ V}$$

$$\% \Delta V = \left[\frac{\sum V - \sum E}{\sum E} \right] \times 100 = \dots \%$$

สรุปผลการทดลอง

สาเหตุที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองมีอะไรบ้าง
